

Kvantové sčítání za použití metody Ripple-Carry

Michal Forgó

February 12, 2025

Contents

1	Úvod	3
2	Sčítání s přenosem v kvantovém počítání	3
3	Reprezentace kvantového obvodu	4
4	Použitá kvantová hradla	5
4.1	NOT	5
4.2	CNOT	5
4.3	CCNOT	5
5	Postupná analýza kódu	6
5.1	Inicializace	6
5.2	Logika přenosových hradel pro kvantové sčítání	8
5.2.1	Výpočet a propagace přenosu	8
5.2.2	Finální výpočet přenosu	9
5.3	Resetování přenosových bitů	9
5.4	Měření konečného výsledku	10
5.5	Spuštění a vizualizace výsledků	10
6	Závěr	10

1 Úvod

Kvantové počítání přináší nové způsoby provádění aritmetických operací, včetně binárního sčítání. Tento dokument vysvětluje implementaci kvantového sčítání pomocí metody `extbfripple-carry`.


2 Sčítání s přenosem v kvantovém počítání

Metoda `ripple-carry` funguje tak, že postupně počítá součet dvou binárních čísel a propaguje přenosové bity. Proces zahrnuje:

1. Použití **CCNOT** hradla (CCX) k výpočtu přenosového bitu.
2. Použití **CNOT** hradla (CX) k výpočtu součtu na každé pozici.
3. Obrácení nepotřebných operací pro zajištění reverzibility kvantového výpočtu.

3 Reprezentace kvantového obvodu

Kvantové počítání umožňuje efektivní aritmetické operace pomocí reverzibilní logiky. Jednou ze základních operací v kvantové aritmetice je sčítání, které lze implementovat pomocí kvantových hradel. Diagram níže znázorňuje kvantový 4bitový ripple-carry sčítač, který provádí bitové sčítání pomocí řízených operací.

 

Obrázek 4: Reprezentace kvantového obvodu ripple-carry sčítání.

4 Použitá kvantová hradla

4.1 NOT


- **NOT (X) hradlo:** Používá se k nastavení vstupních hodnot v kvantových registrech. Překlápí qubit ze stavu $|0\rangle$ do $|1\rangle$ a naopak.



Obrázek 1: NOT hradlo.

4.2 CNOT


- **CNOT (CX) hradlo:** Řízené NOT hradlo, které překlápí cílový qubit, pokud je řídicí qubit ve stavu $|1\rangle$. Používá se pro výpočet součtu.

 

Obrázek 2: CNOT hradlo.

4.3 CCNOT

- **CCNOT (CCX) hradlo:** Řízené řízené NOT hradlo, které funguje jako generátor přenosu, překlápějící cílový qubit, pokud jsou oba řídicí qubity ve stavu $|1\rangle$.

 

Obrázek 3: CCNOT hradlo.

5 Postupná analýza kódu

5.1 Inicializace

Nejprve je nutné importovat potřebné knihovny pro správnou funkci programu.

```
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister
from qiskit_aer import AerSimulator
```

Následně program potřebuje metodu pro zadávání vstupů. Můžeme hodnoty pevně nastavit takto:

```
firstBinaryNumber = "11001"
secondBinaryNumber = "0101"
```

Nebo můžeme umožnit uživateli jejich zadání:

```
while True:
    firstBinaryNumber = input("Zadejte binární číslo: ")
    secondBinaryNumber = input("Zadejte další binární číslo: ")

    # Ověření správnosti vstupu
    if len(firstBinaryNumber) > 8 or len(secondBinaryNumber) > 8 or \
    not set(firstBinaryNumber).issubset({'0', '1'}) or \
    not set(secondBinaryNumber).issubset({'0', '1'}):
        print("Zadejte platné binární číslo. Zkuste to znovu.")
    else:
        break # Ukončí cyklus při správném vstupu
```

Nezáleží na použité metodě, důležité je zajistit, aby vstup obsahoval pouze jedničky a nuly a nebyl příliš dlouhý. My jsme zvolily 7 bitů.

Pro provedení kvantového sčítání musíme alokovat prostor pro uložení hodnot. Nejprve určíme největší vstup a zjistíme jeho velikost. Na základě toho definujeme potřebné kvantové a klasické registry:

```
maxInputLength = max(len(firstBinaryNumber), len(secondBinaryNumber))
```

```
regA = QuantumRegister(maxInputLength)
```

```
regB = QuantumRegister(maxInputLength + 1)
```

```
regC = QuantumRegister(maxInputLength)
```

```
regD = ClassicalRegister(maxInputLength + 1)
```

- *regA* (Kvantový registr, *maxInputLength* qubitů)
 - Tento registr uchovává první binární číslo.
 - Každý qubit reprezentuje bit vstupu a je inicializován do stavu $|0\rangle$ nebo $|1\rangle$ podle hodnoty binárního čísla.
- *regB* (Kvantový registr, *maxInputLength* + 1 qubitů)
 - Tento registr uchovává druhé binární číslo a zároveň slouží jako výstupní registr.
 - Přebytný qubit (+1) je nezbytný pro zohlednění možného přenosu při součtu.
- *regC* (Kvantový registr, *maxInputLength* qubitů)
 - Tento registr se používá pro uchování přenosových bitů během sčítání.
 - Dočasně uchovává informace, které zajišťují správné provedení sčítání simulací klasického přenosu.
- *regD* (Klasický registr, *maxInputLength* + 1 bitů)
 - Tento klasický registr slouží k uložení konečného změřeného výsledku.
 - Po provedení kvantového výpočtu je výstup změřen a uložen do *regD*.

V tuto chvíli jsou registry prázdné. Proto do nich musíme vložit naše data. Protože jsou všechny jednotlivé qubity ve výchozím stavu $|0\rangle$, stačí použít NOT hradlo na qubity, které chceme přepnout na $|1\rangle$.

```
for idx, val in enumerate(firstBinaryNumber):
    if val == "1":
        qc.x(regA[len(firstBinaryNumber) - (idx+1)])

for idx, val in enumerate(secondBinaryNumber):
    if val == "1":
        qc.x(regB[len(secondBinaryNumber) - (idx+1)])
```

5.2 Logika přenosových hradel pro kvantové sčítání

V této sekci implementujeme logiku přenosových hradel potřebnou pro provedení binárního sčítání v kvantovém obvodu. Proces zahrnuje výpočet přenosových hodnot, jejich aktualizaci a zajištění správného resetu pro udržení korektního fungování.

5.2.1 Výpočet a propagace přenosu

Přenosové bity jsou vypočítány a propagovány skrze obvod pomocí CCNOT (CCX) a CNOT (CX) hradel.

```
# Implementace logiky přenosových hradel
for i in range(maxInputLength - 1):
    qc.ccx(regA[i], regB[i], regC[i + 1]) # Výpočet přenosu
    qc.cx(regA[i], regB[i]) # Částečný součet
    qc.ccx(regC[i], regB[i], regC[i + 1]) # Aktualizace přenosu
```

Každá iterace smyčky zpracovává dvojici bitů z **regA** a **regB**, vypočítává přenos pomocí CCNOT hradla a aktualizuje částečný součet pomocí CNOT hradla.

5.2.2 Finální výpočet přenosu

Pro zpracování nejvýznamnějšího bitu (MSB) je proveden závěrečný výpočet přenosu, který zajišťuje správné šíření přenosu.

```
qc.ccx(regA[maxInputLength - 1], regB[maxInputLength - 1],
        regB[maxInputLength])
qc.cx(regA[maxInputLength - 1], regB[maxInputLength - 1])
qc.ccx(regC[maxInputLength - 1], regB[maxInputLength - 1],
        regB[maxInputLength])
```

5.3 Resetování přenosových bitů

Aby byla zajištěna správná funkce při následných výpočtech, přenosové operace jsou provedeny zpětně, čímž se všechny přenosové bity resetují do stavu $|0\rangle$.

```
# Vrácení poslední přenosové operace pro resetování stavu
qc.cx(regC[maxInputLength - 1], regB[maxInputLength - 1])
```

```
# Obrácení přenosových operací k resetování všech přenosových bitů do
for i in range(maxInputLength - 1):
```

```
    qc.ccx(regC[(maxInputLength - 2) - i],
            regB[(maxInputLength - 2) - i],
            regC[(maxInputLength - 1) - i])
    qc.cx(regA[(maxInputLength - 2) - i],
           regB[(maxInputLength - 2) - i])
    qc.ccx(regA[(maxInputLength - 2) - i],
            regB[(maxInputLength - 2) - i],
            regC[(maxInputLength - 1) - i])
```

```
# Tyto operace překlápějí regB, pokud je řídicí bit  $|1\rangle$ 
qc.cx(regC[(maxInputLength - 2) - i],
      regB[(maxInputLength - 2) - i])
qc.cx(regA[(maxInputLength - 2) - i],
      regB[(maxInputLength - 2) - i])
```

Aplikací zpětných přenosových operací v opačném pořadí obvod zajistí, že všechny mezilehlé přenosové hodnoty se vrátí do původního stavu.

5.4 Měření konečného výsledku

Po dokončení výpočtu je konečný součet získán měřením qubitů v `regB` a uložením klasického výsledku do `regD`.

```
# Měření qubitů a uložení výsledků do klasického registru  
for i in range(maxInputLength + 1):  
    qc.measure(regB[i], regD[i])
```

Tento krok zhroucením kvantového stavu převede výstup na klasickou binární hodnotu, která reprezentuje součet dvou vstupních čísel.

5.5 Spuštění a vizualizace výsledků

Nyní, když je obvod kompletně sestaven, je potřeba jej simulovat, abychom získali výsledky. Inicializujeme kvantový simulátor, přeložíme obvod pro spuštění a necháme jej vypočítat výsledek.

```
simulator = Aer.get_backend('aer_simulator')  
circ = transpile(qc, simulator)  
result = simulator.run(circ).result()  
counts = result.get_counts(circ)  
print(*counts)
```

6 Závěr

Kvantové sčítání pomocí metody ripple-carry je klíčovým krokem k provádění složitějších aritmetických operací v kvantovém počítání. Použití bran CC-NOT a CNOT zajišťuje logickou správnost výpočtu a zároveň zachovává kvantovou reverzibilitu.